
El circuito de la figura muestra el esquema de construcción de dos señales suma $V_{Suma}(t) = V_{Der}(t) + V_{Izq}(t)$ y resta $V_{Resta}(t) = V_{Der}(t) - V_{Izq}(t)$ correspondientes a los canales derecho $V_{Der}(t)$ e izquierdo $V_{Izq}(t)$ de una señal FM estéreo compatible. Esta operación es un estándar que permite reproducir señales estéreo en receptores de radio estéreos con dos altavoces, y señales monoaurales en receptores de radio con un solo altavoz. El circuito se ha construido en el simulador con la librería matemática ABM.OLB usando los operadores Suma (SUM) y diferencia (DIFF).

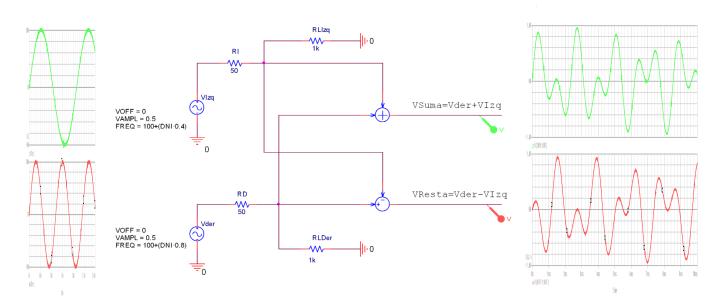

Los Receptores Monoaurales o de un solo altavoz reproducen solo la señal suma e ignoran la señal diferencia. Sin embargo, los Receptores Estéreo reproducen la información de los canales izquierdo y derecho a partir de las señales suma y diferencia realizando la operación inversa:

$$V_{Der}(t) = \frac{1}{2}(V_{Suma}(t) + V_{Resta}(t))$$

$$V_{Izq}(t) = \frac{1}{2}(V_{Suma}(t) - V_{Resta}(t))$$

- a) Partiendo de las señales $V_{Suma}(t)$ y $V_{Resta}(t)$, **proponer un circuito** realizado con Amplificadores Operacionales del tipo uA741 (Librería OPAMP.OLB) que recupere las señales de los canales derecho $V_{Der}(t)$ e izquierdo $V_{Izq}(t)$. Estas señales se construyen con señales senoidales de $0.5\ Voltios$ de amplitud y frecuencias redondeadas al Hertzio de $100 + (DNI \cdot 0.4)\ Hz$ y $100 + (DNI \cdot 0.8)\ Hz$ para los canales izquierdo y derecho respectivamente, siendo DNI las tres cifras menos significativas del DNI o documento identificativo.
- b) Hacer un análisis temporal para mostrar gráficamente que las dos señales recuperadas $V_{Der}(t)$ y $V_{Izq}(t)$ son iguales a las originales.
- c) Mediante un comparador diferencial realizado con un Amplificador Operacional tipo LM339 (librería OPAMP.OLB), comparar las señales $V_{Suma}(t)$ y $V_{Resta}(t)$ en el dominio del tiempo explicando sobre el resultado gráfico obtenido qué hace la operación de comparación sobre ambas señales.